
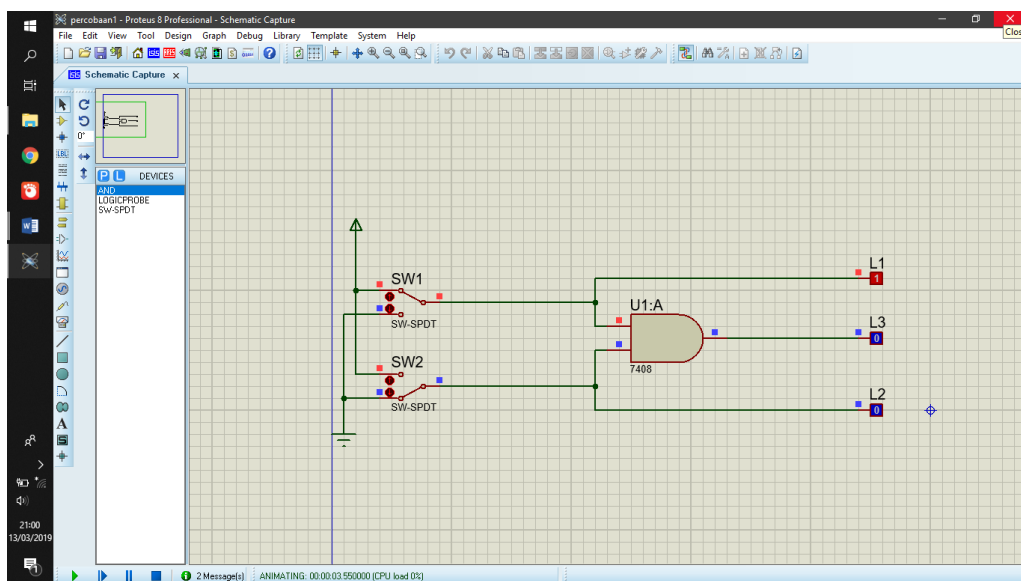




NAMA : DHIYA ULHAQ A

NIM : L200180009

KEGIATAN PRAKTIKUM

Percobaan 1. Gerbang AND

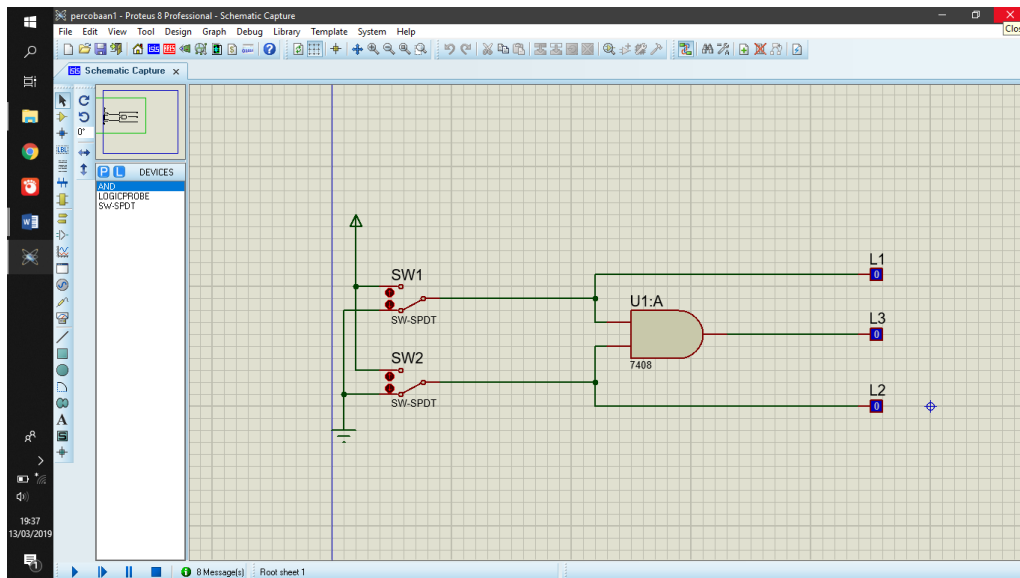

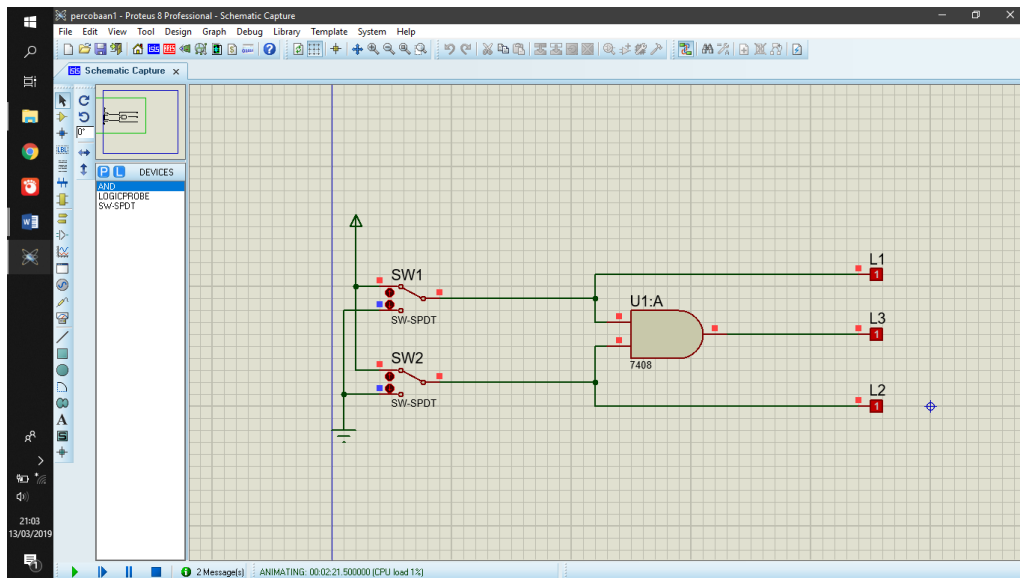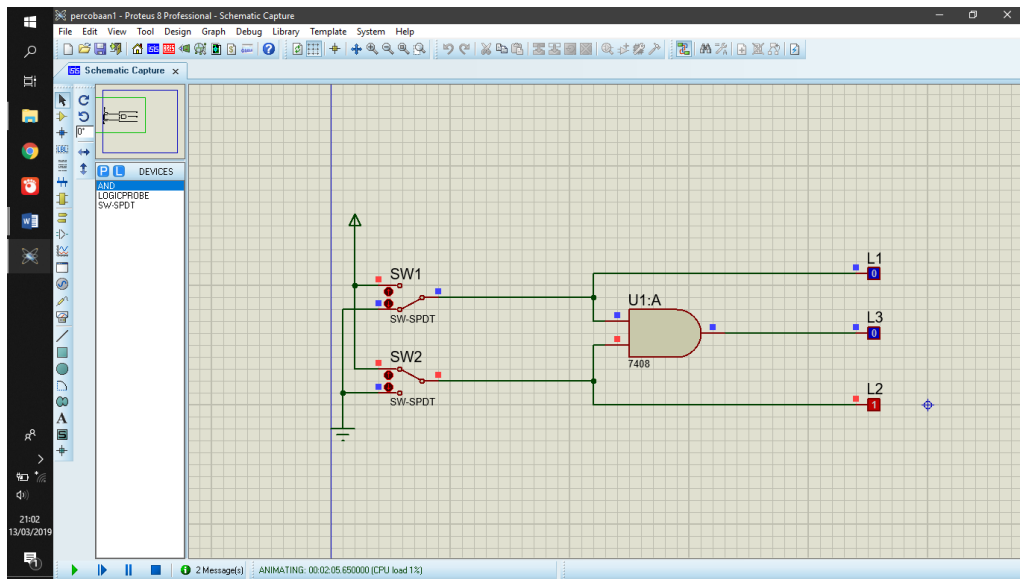

Tabel kebenaran

SW 1	SW 2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1



Diagram waktu



L1 :

L2 :

L3 :

Percobaan 2. Gerbang OR

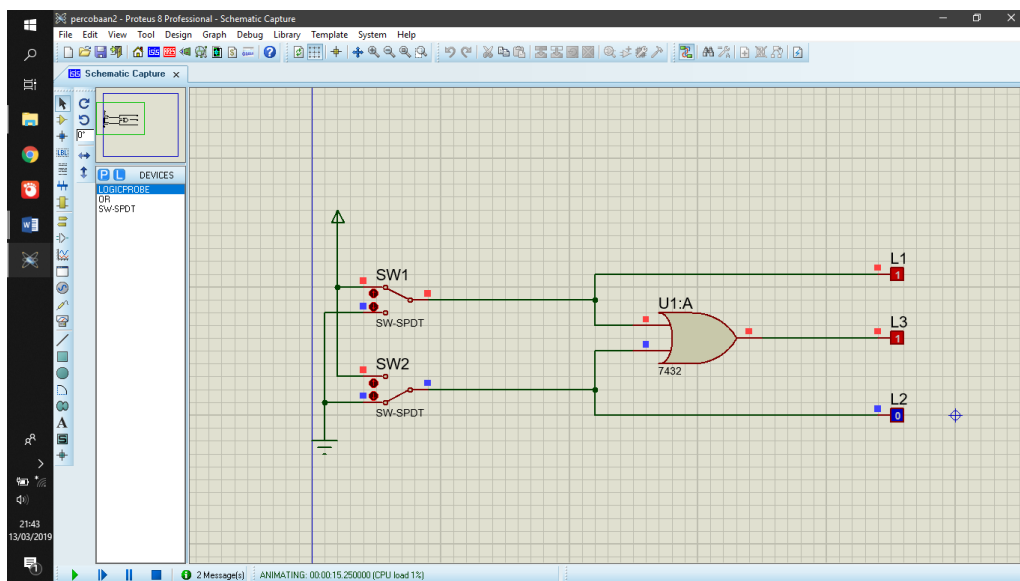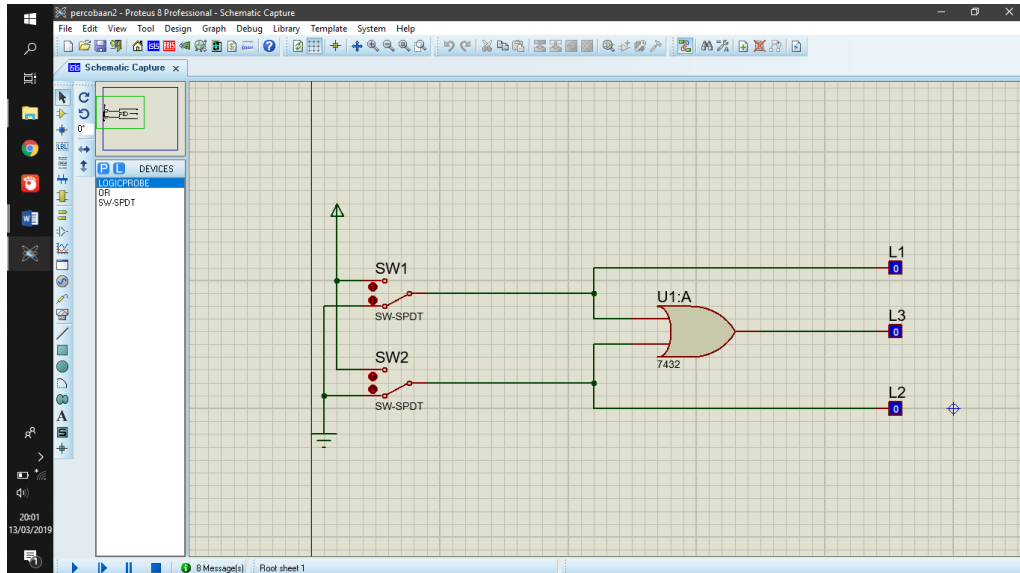

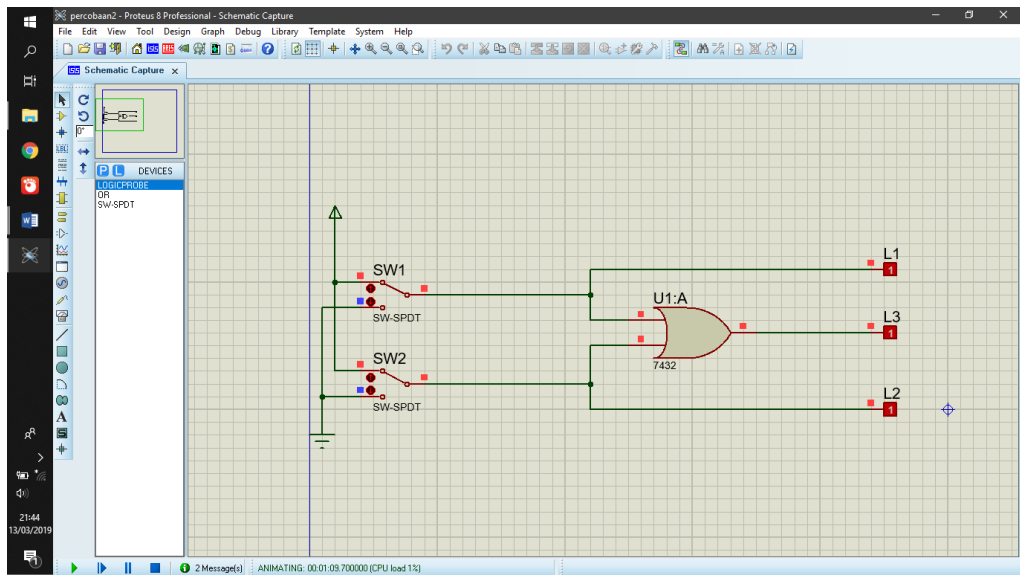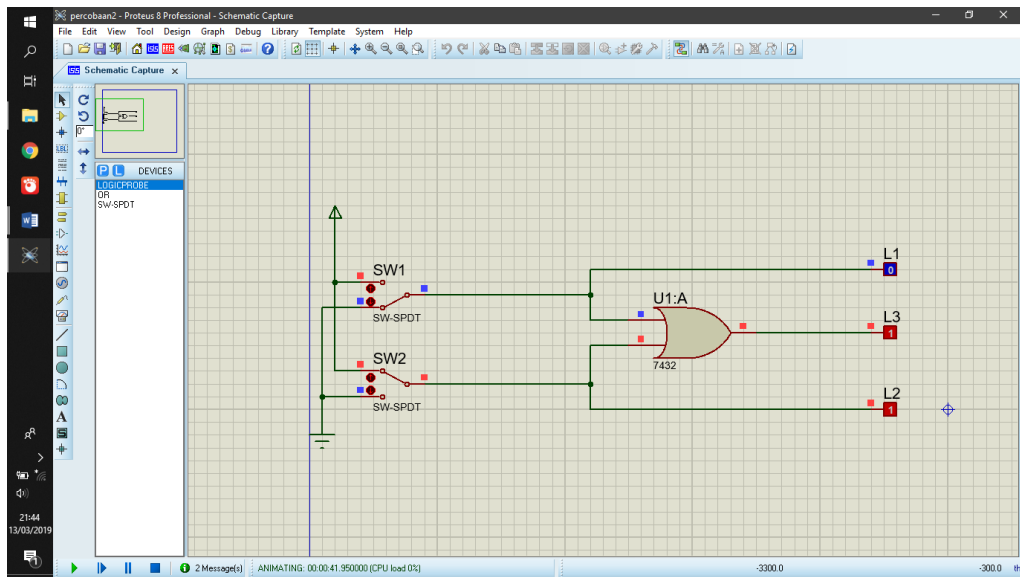

Tabel kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	1



Diagram waktu

L1 :

L2 :

L3 :

Percobaan 3. Gerbang NOT

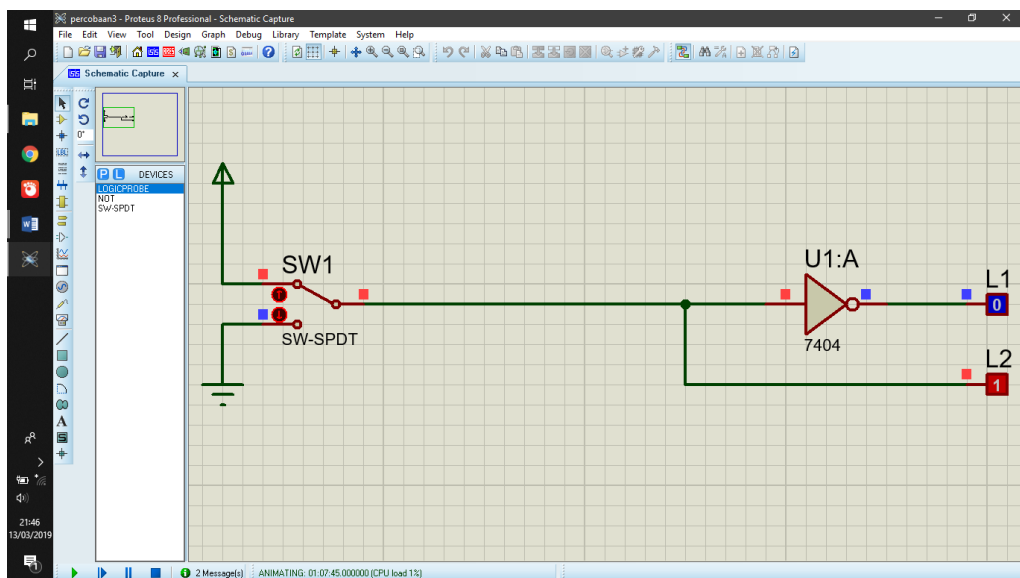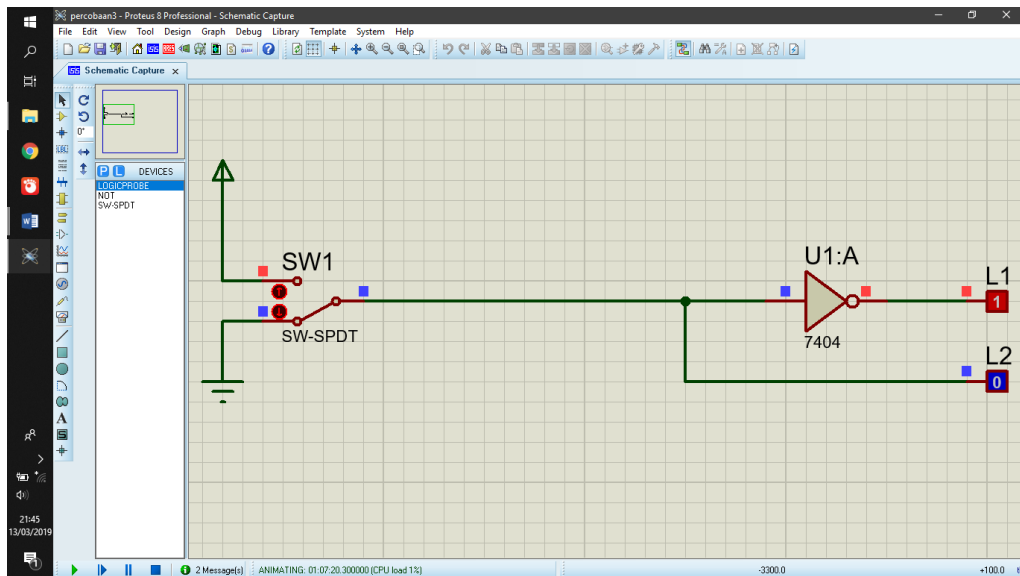

Tabel kebenaran



SW1	L2	L1
0	0	1
1	1	0



Diagram waktu

L1:

L2 :

Percobaan 4. Gerbang NAND

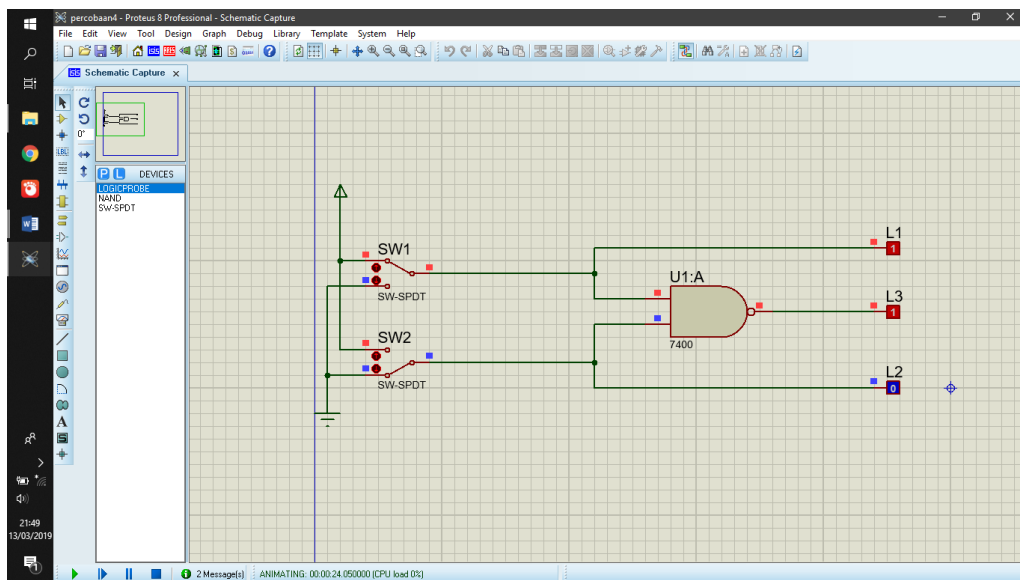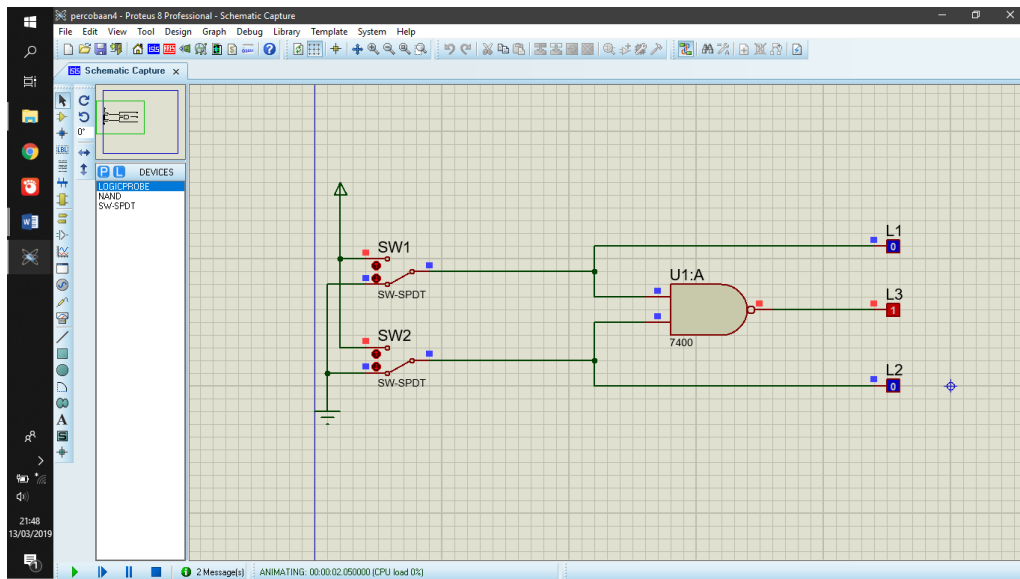

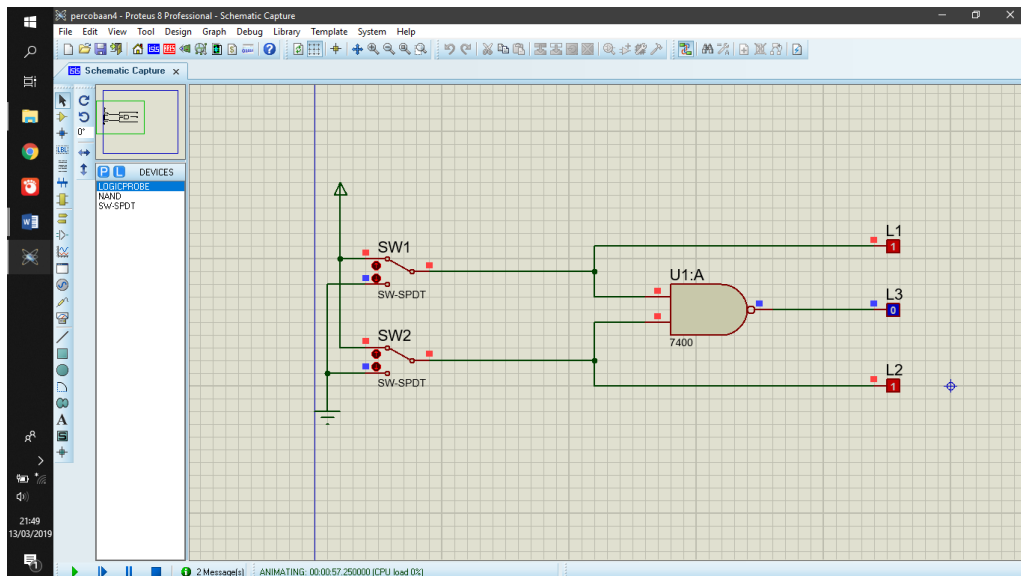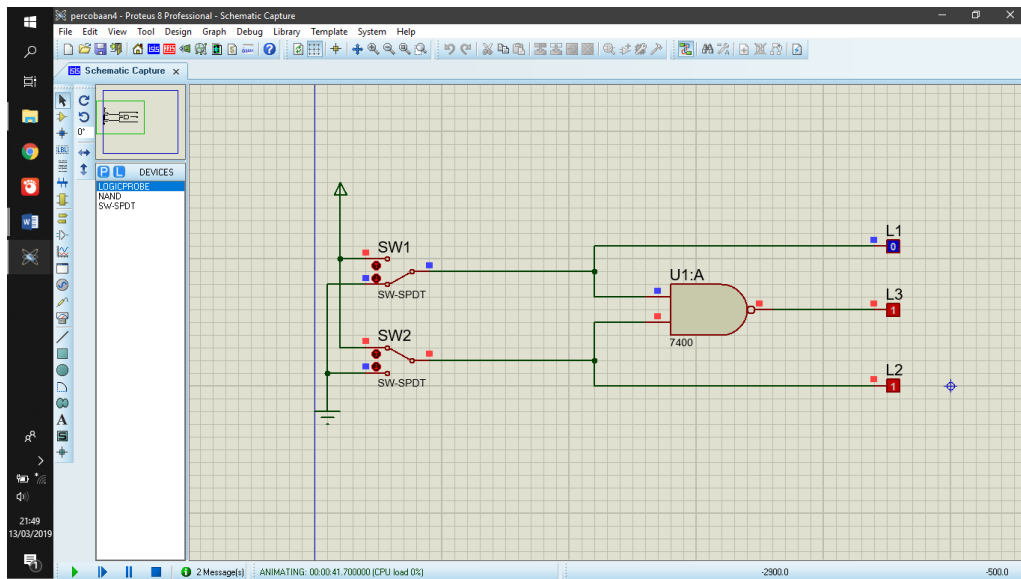

Tabel kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0



Diagram waktu



L1:

L2:

L3:

Percobaan 5. Gerbang NOR

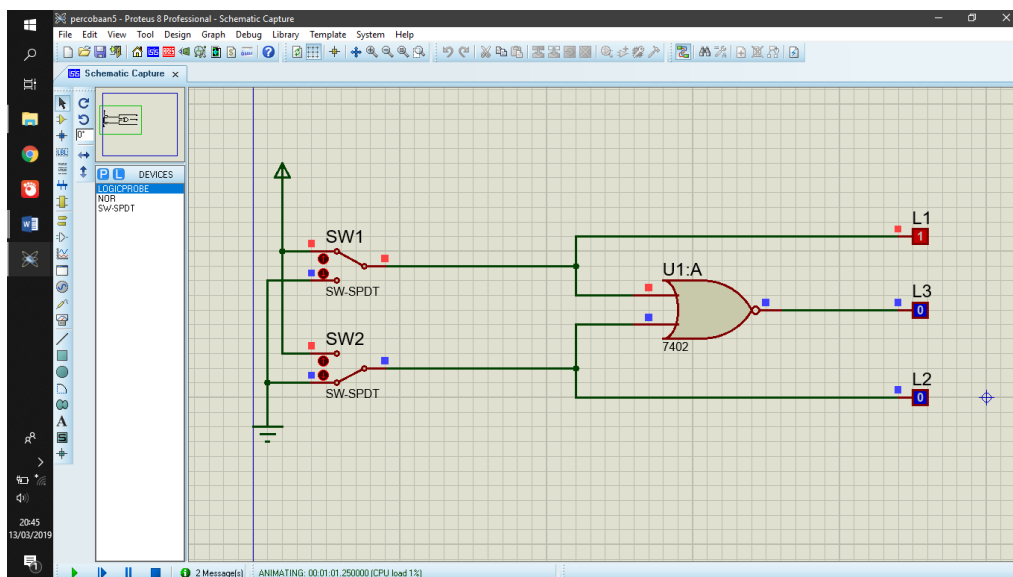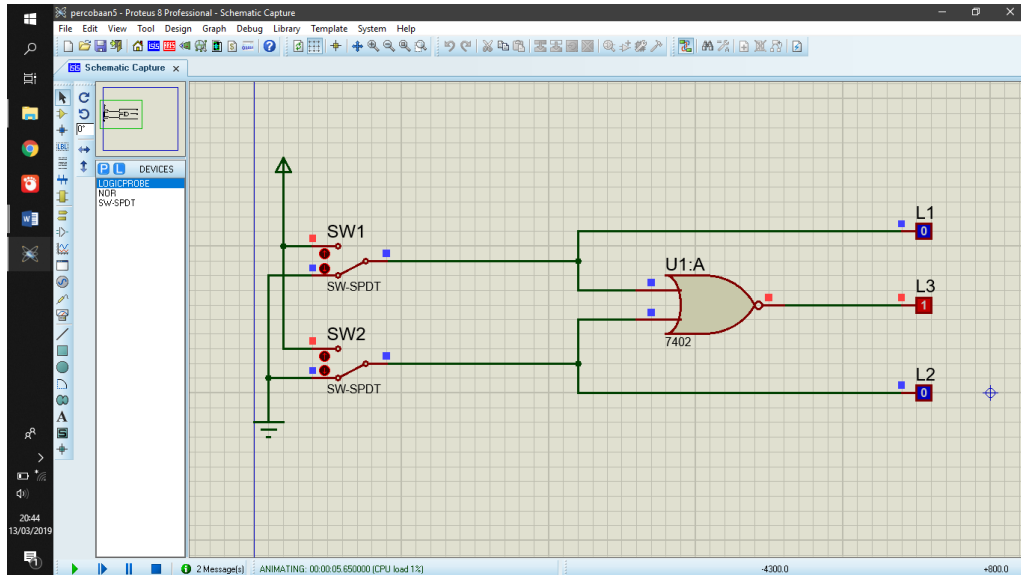

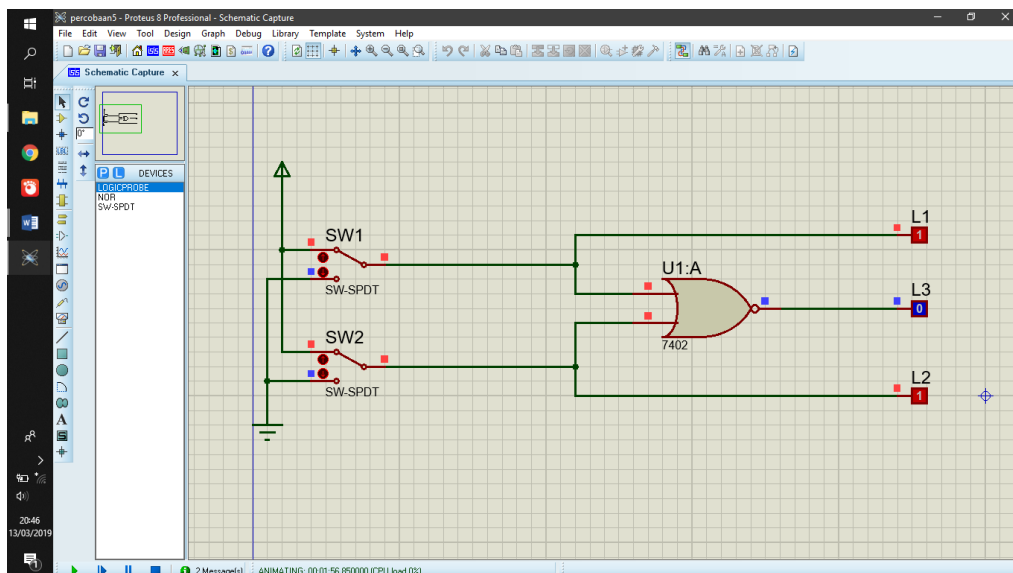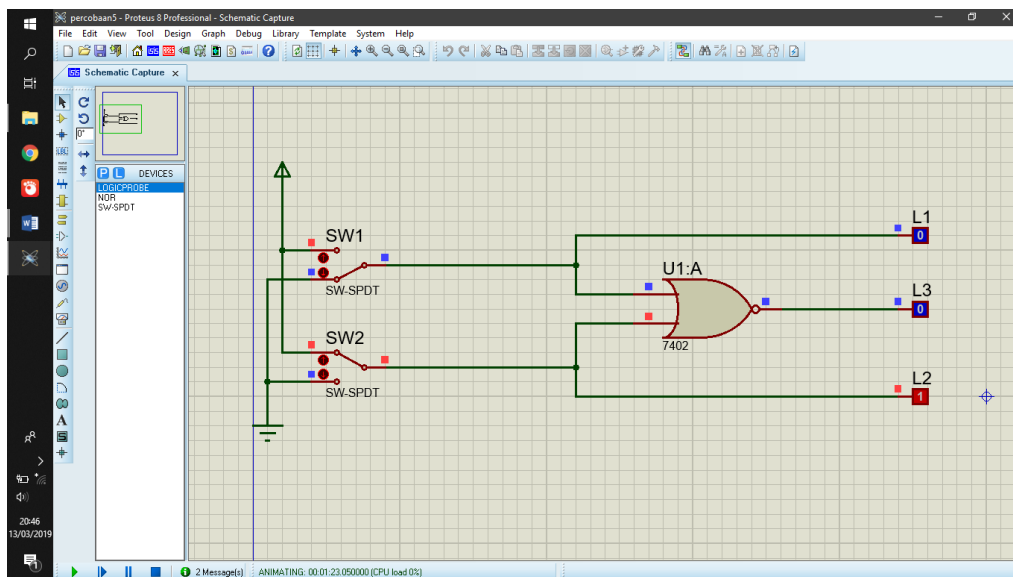

Tabel kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	0



Diagram waktu



L1

L2

L3

Percobaan 6. Gerbang XOR

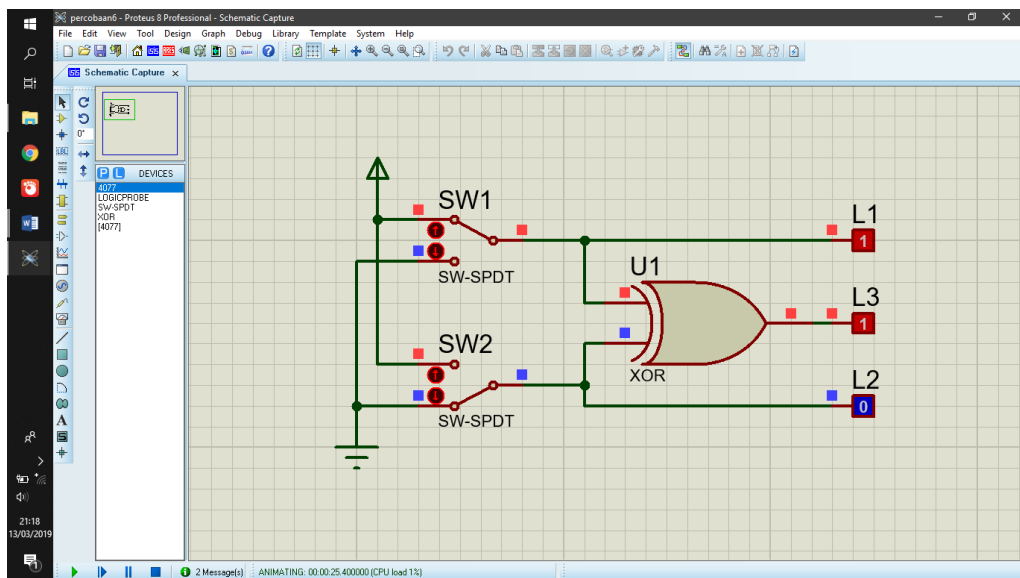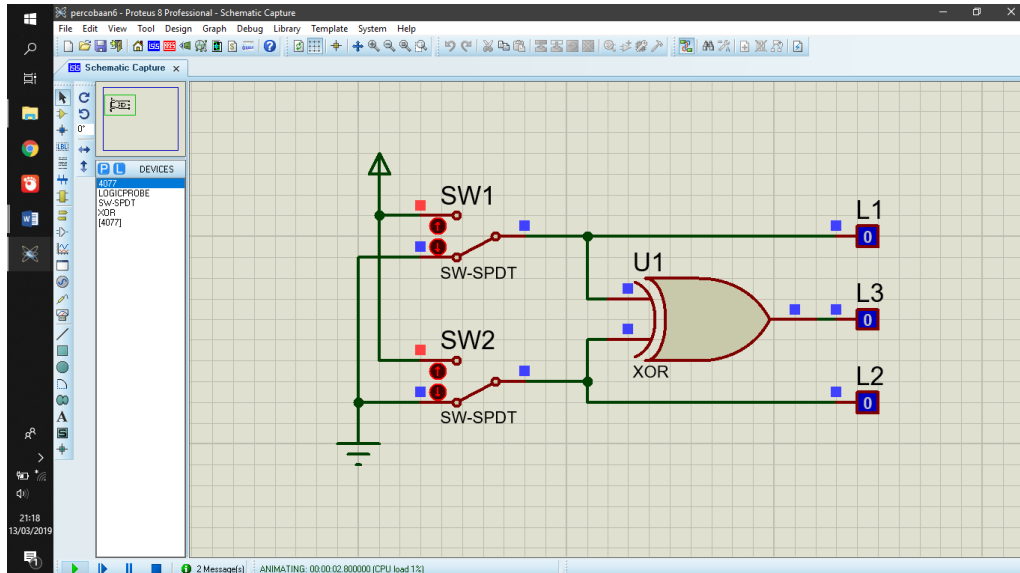

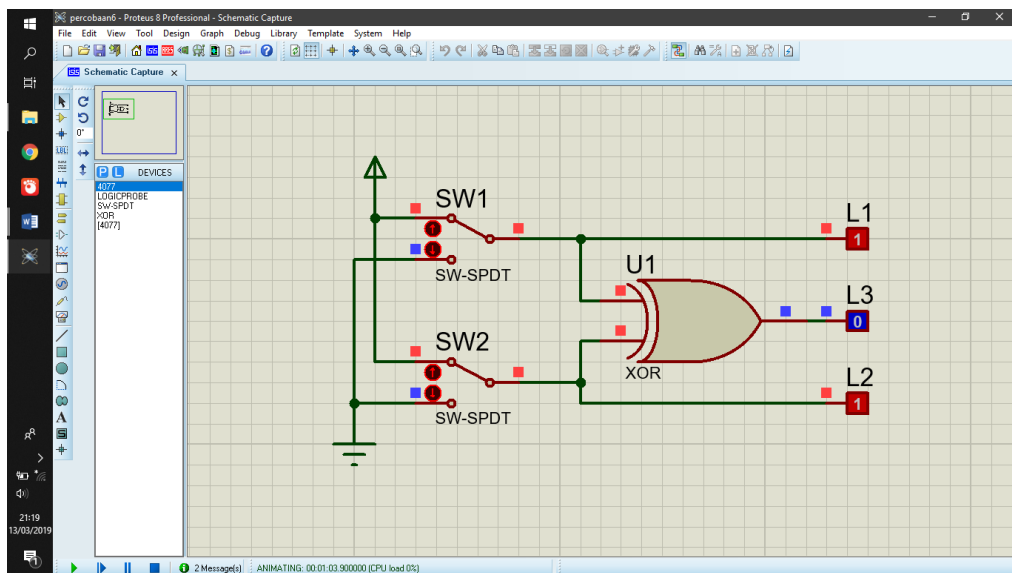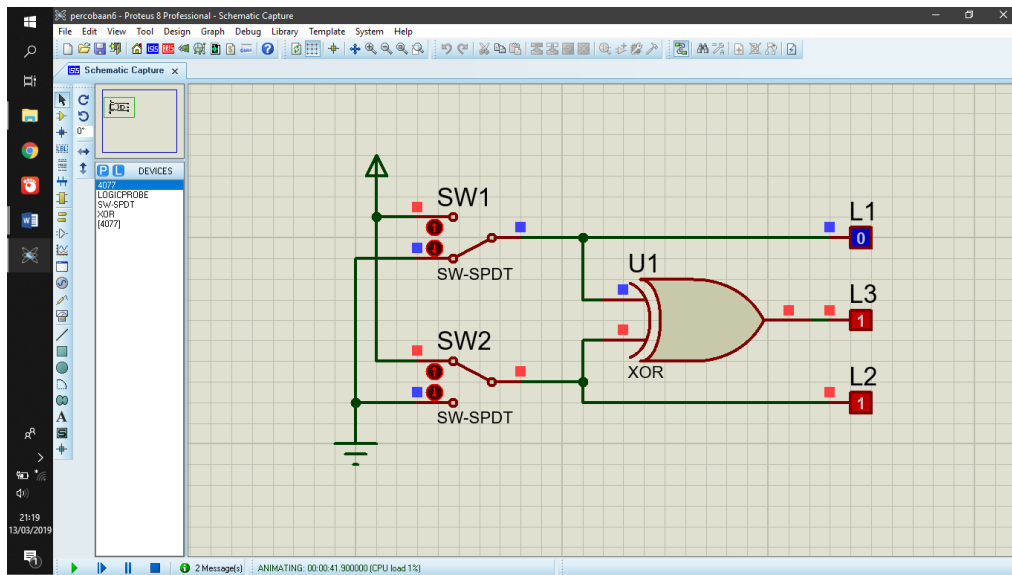

Tabel kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0



Diagram waktu



L1

L2

L3

Percobaan 7. Gerbang XNOR

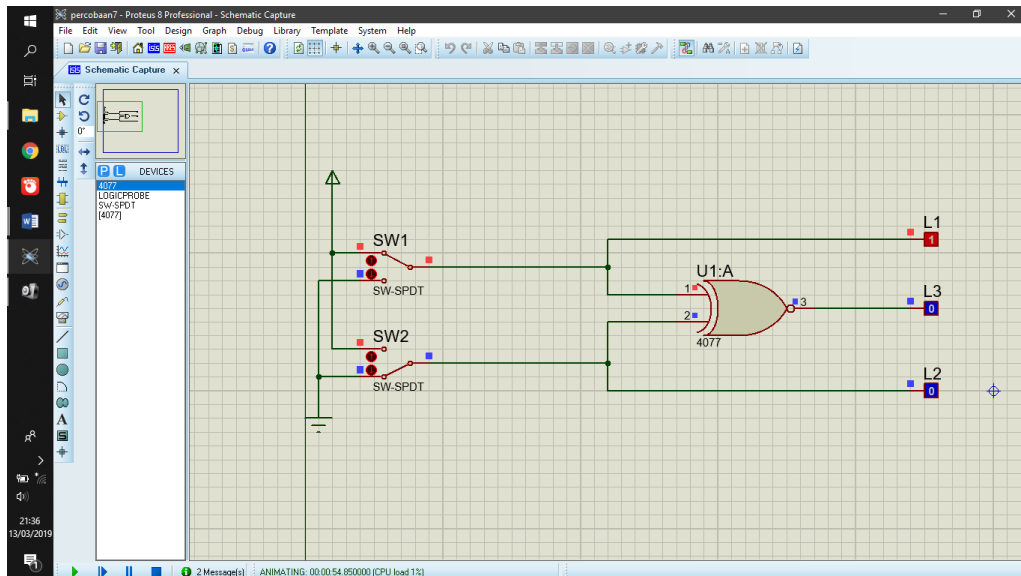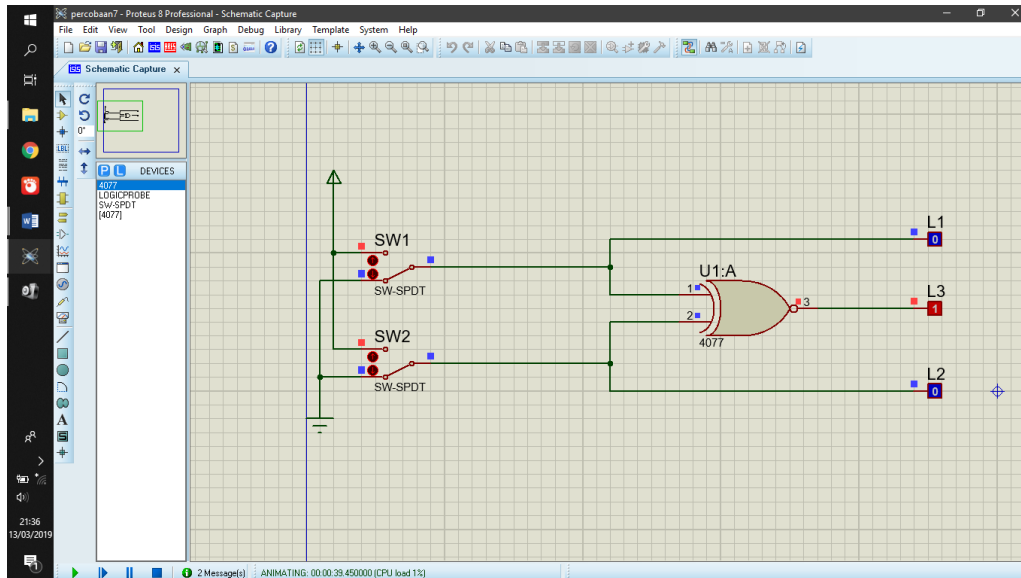

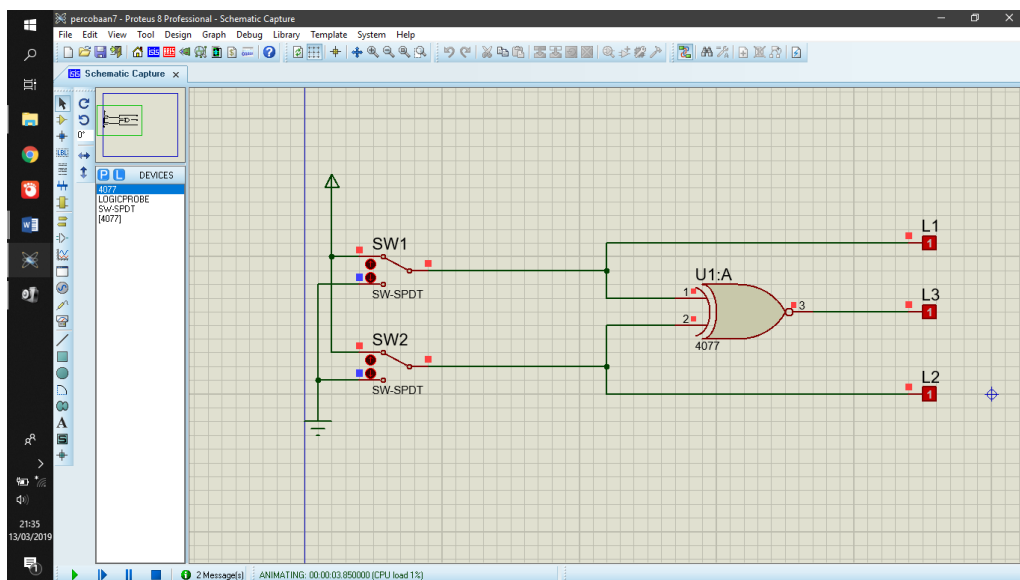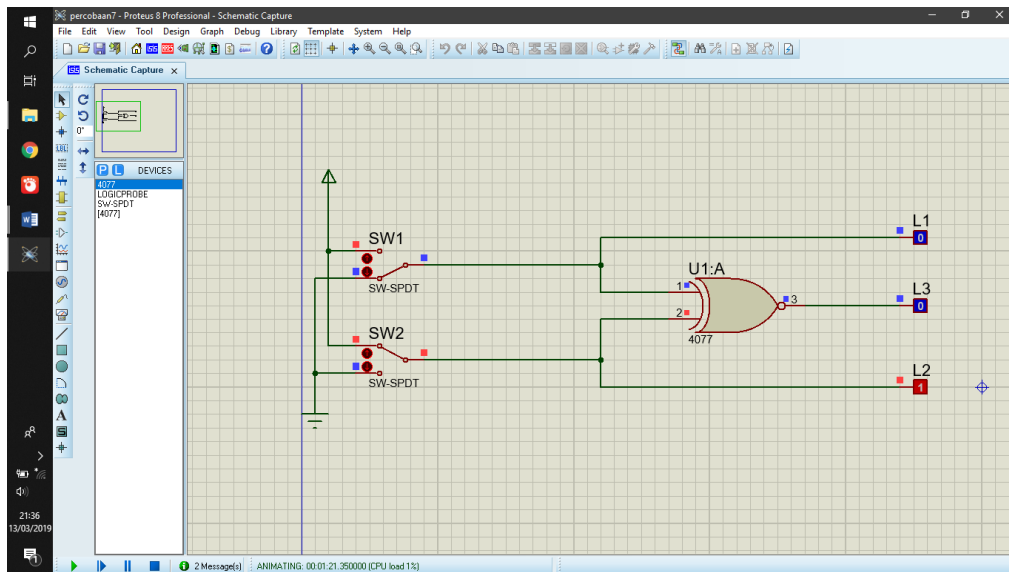

Tabel kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Diagram waktu

L1

L2

L3
